



10. กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่ง เข็มเบนเต็มสเกลเมื่อมีกระแสผ่าน 0.005 แอมแปร์ และมีความต้านทาน 40 โอห์ม ถ้าต้องการนำกัลวานอมิเตอร์นี้ไปดัดแปลงเพื่อให้อ่านค่าเต็มสเกลได้ 10 โวลต์ จะต้องนำความต้านทานกี่โอห์ม มาต่ออนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์นี้

1. 1980

2. 1960

3. 2060

4. 2000